MÓDULO DIGIPOT ÓPTICO (VACTROL)

Lab ADC-DAC-DMA STM32 | Conexões por etiquetas de rede homônimas

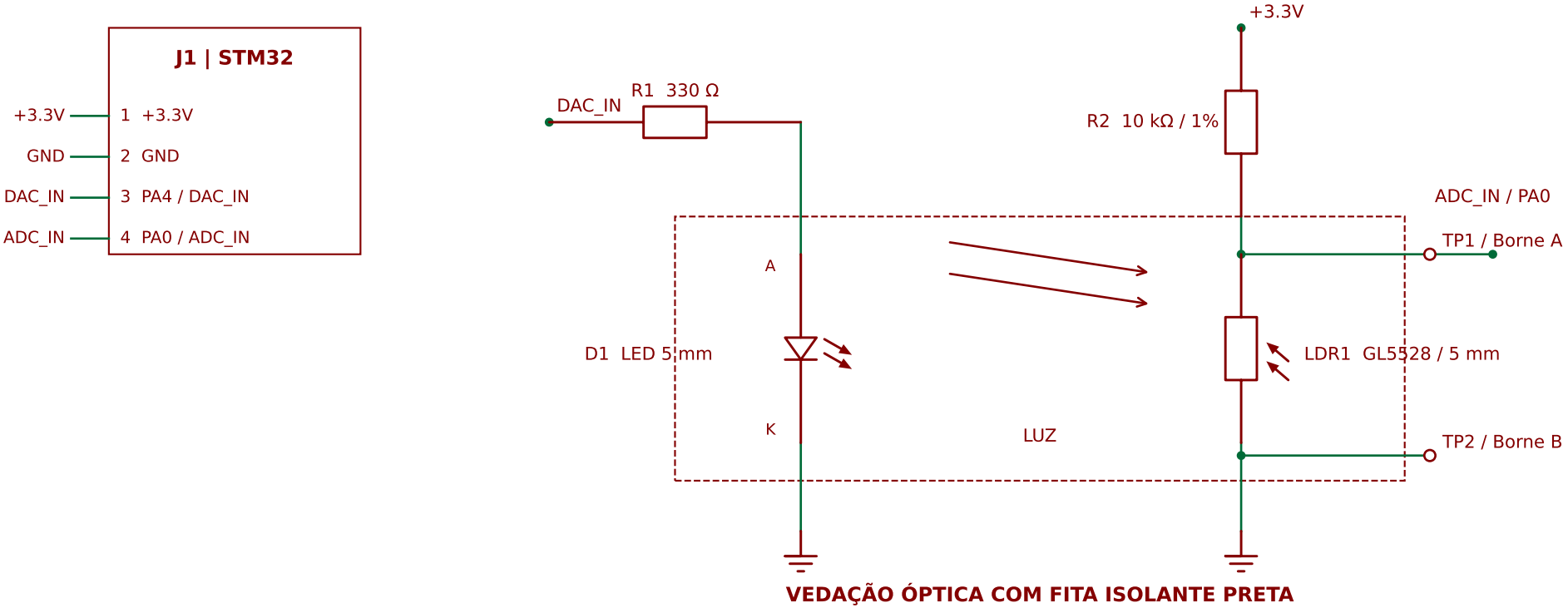

NOTAS TÉCNICAS / ENSAIOS

Divisor: V_ADC = 3,3 × R_LDR / (10 kΩ + R_LDR).

Calibrar R_digipot em 10 pontos de DAC; aguardar estabilização do LDR.

Ohmímetro: desligar +3.3V e isolar R2/ADC; excitar LED separadamente.

Com divisor alimentado, medir tensão e calcular R_LDR (não usar Ω).

R_LDR = 10 kΩ × V_ADC / (3,3 - V_ADC); evitar extremos de escala.

I_LED ≈ (V_DAC - Vf)/330 Ω; verificar capacidade de corrente do DAC.

Se necessário, adicionar buffer de corrente; não exceder limites da STM32.

TP1/TP2: bornes de multímetro. LDR sem polaridade; LED com A/K.

Virtus-CC | Sistemas Embarcados
MÓDULO DIGIPOT ÓPTICO (VACTROL)
Lab ADC-DAC-DMA STM32
Documento: VCC-STM32-P01 | Revisão: 1.0
Data: 15/10/2026 | Folha: 1/1 | A4
Placa Perfurada 40x60 mm